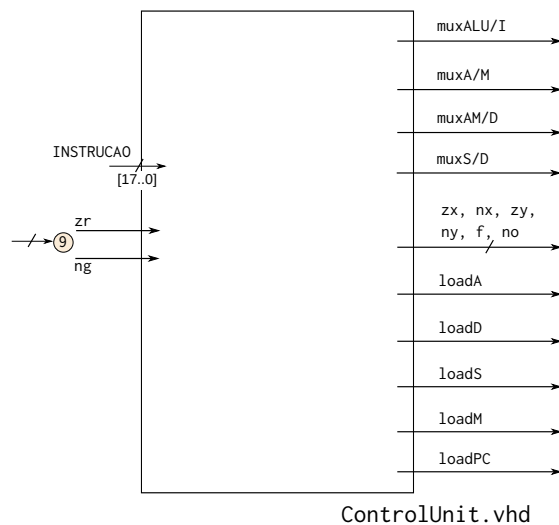


## Control Unit

Considerando a unidade de controle descrita a seguir (entradas e saídas), projete uma lógica (em VHDL) para resolver as saídas da entidade.



### (exemplo) loadS

O sinal `loadS` indica quando o registrador `S` deve armazenar um novo sinal. Para isso, devemos verificar se a instrução em questão que será decodificada pelo 'controlUnit' é do tipo **comando** (C), essa verificação é feita pelo bit mais significativo da instrução (bit17)

Uma vez que detectado uma instrução do tipo C, devemos verificar se o comando que ela representa carrega a operação de salvar em %S (bit 5/ d2).

Com esses dados conseguimos criar a tabela verdade a seguir e extrair as equações.

bit 17	bit 5	loadS
0	X	0
1	0	0
1	1	1

Podendo ser traduzido para o código em VHDL:

```
loadS <= INSTRUCA0(17) and INSTRUCA0(5);
```

loadM

loadM <=

loadA

loadA <=

zx

zx <=

muxA/M

muxAM <=

! Valide as respostas com algum professor/ colega.


## Memory IO

O componente `memory IO` é a ‘memória’ do nosso computador. Interno nesse módulo possuímos além da memória RAM, outros componentes tais como: tela, chave, leds. Lembrando que para a CPU, não existe separação entre o que é memória e o que é hardware externo.


Os periféricos internos do `memoryIO` são:

- Tela (`screen.vhd`)
  - responsável por controlar o LCD
- RAM (`ram16k.vhd`)
  - memória RAM de 16k endereços
- SW
  - chaves da FPGA
- LED
  - LEDs da FPGA
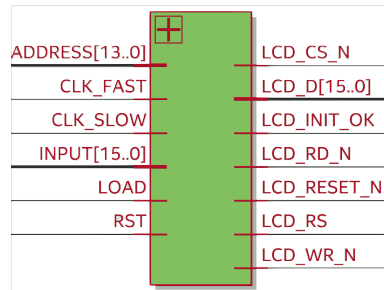
`screen` e `ram16k` possuem a interface detalhada a seguir:




`screen`

 

`ram16k`

os sinais do tipo `LCD_` da `screen` são conectados diretamente ao LCD, via portmap.

 O componente `memoryIO` possui a seguinte entidade:



## Estudando!

1. Pense e discuta com seus colegas o `memoryIO`.
2. Dos sinais de entrada do `memoryIO` qual define qual periférico será ‘escrito/lido’ pela CPU? Explique.
3. Qual sinal informa o `memoryIO` que a CPU está realizando uma escrita?
4. Como funciona o LCD? Quais são suas entradas e saídas (tirando tudo que começa com `LCD__`)
4. Como funciona o LED?
5. Faça um esboço (diagrama) de como o `memoryIO` implementará a saída LED



|  
|

|  
|

Pinos do `memoryIO`:

- `LOAD`: indica escrita
- `ADDRESS`(16 downto 0): endereço da escrita
- `INPUT`(16 downto 0): dado a ser escrito
- `LED`(9 downto 0): Valor dos LEDs da FPGA



## CPU


Proponha uma modificação na CPU do nosso Z01.1 que:

1. Adiciona mais um registrador (onde é melhor?)
2. Possibilita %S endereçar a memória
  - `movw %D, (%S)`
3. Possibilite fazer carregamento efetivo em %D
  - `leaw $5, %D`

Faça o desenho da nova CPU.

## Extras

**nop**

 

**movw %S, %D e jg %S**

Nossa CPU suportaria executar um **movw %S, %D** e ao mesmo tempo a instrução **jg %D**?



**loadPC**

**loadPC <=**

## Dissassembly

Você teve acesso a um binário de um programa para o Z01.1:

```
00000000000000000101
100101100000010000
00000000000000000001
1000000000000100000
0000000000000001011
100010011000000001
100001010100000000
100001111110100000
0000000000000001100
100000011000000111
100001010100000000
100001010100100000
```

00000000000000000000

100010011000001000

1. Faça o dissassembly (recuperar a instruções originais)
2. O que o código faz?